

# Elettronica dei Sistemi Digitali

## Lab 06

### ASM Chart



#### **Gruppo: A11**

Pronesti, Massimiliano	S245831
Oropallo, Maria Vittoria	S245999
Nicolicchia, Riccardo	S244728
Miceli, Michelangelo	S245478

10 maggio 2020

# Indice

<b>1</b>	<b>Progettazione</b>	<b>2</b>
1.1	Introduzione . . . . .	2
1.2	Pseudo codice . . . . .	2
1.3	Datapath . . . . .	3
1.3.1	Parallelismo massimo . . . . .	6
1.3.2	Operazioni aritmetiche . . . . .	6
1.3.3	Gestione dell'overflow . . . . .	7
1.4	ASM Chart e Control ASM Chart . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Simulazione</b>	<b>10</b>
2.1	Time diagram . . . . .	10
2.2	Testbenching . . . . .	13
<b>3</b>	<b>Appendice</b>	<b>19</b>
3.1	Top entity . . . . .	19
3.2	Components . . . . .	25

# Capitolo 1

## Progettazione

### 1.1 Introduzione

Lo scopo dell'attività laboratoriale è stato la realizzazione di una versione semplificata del controllore PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo) discreto tramite macchina a stati algoritmica, descritta in linguaggio VHDL. In particolare, a partire da una prima memoria (MEM\_A) di 1024 celle contenente la funzione d'errore  $e[k]$  campionata agli istanti  $k$  sotto forma di numeri espressi in complemento a 2 su 8 bit, la macchina valuta la funzione di controllo memorizzando gli output nelle celle di una seconda memoria della stessa capienza, secondo la relazione

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \sum_{j=0}^k e[j] + K_d (e[k] - e[k-1]) \quad (1.1)$$

con  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  costanti note.

### 1.2 Pseudo codice

Di seguito è riportato lo pseudo codice dell'algoritmo(C-like syntax)

---

```
1 #define PAR 1024
2 #define Kp 3.75
3 #define Ki 2
4 #define Kd 0.5
5
6 int data_in [PAR], memA[PAR], memB [PAR];
7 int partial = 0;
```

```

8
9 // getting data
10 for (int i = 0; i < PAR ; ++i)
11     memA[i] = data_in [i];
12
13
14 // processing data
15 int tmp;
16 int memA_prec = 0;
17 for (int i = 0; i < PAR; ++i){
18     partial += memA[i];
19     tmp = Kp * memA[i] + Ki * partial + Kd * (memA[i] - memA_prec );
20
21     // sat check
22     if (tmp > 127)
23         tmp = 127;
24     else if (tmp < -128)
25         tmp = -128;
26
27     // memB writing
28     memB[i] = tmp;
29     memA_prec = memA[i];
30 }

```

---


**Code 1.1:** pseudo-code


Come da specifiche, i dati in ingresso sono preliminarmente acquisiti e memorizzati nella prima memoria ed, in seguito, processati secondo la (1.1) e memorizzati nella corrispondente cella della seconda memoria, saturando al valore massimo o minimo rappresentabile su 8 bit in CA2 in caso di overflow. Si osservi che, sfruttando una variabile d'appoggio nella quale è salvato ad ogni ciclo il valore memorizzato precedentemente, non si è reso necessario includere alcun costrutto condizionale per distinguere la prima e l'ultima iterazione dalle restanti 1022.

### 1.3 Datapath

Il datapath dell'algoritmo è riportato in **figura 1.1**, laddove i segnali di controllo sono evidenziati in rosso.

Si osservi che, per evitare ridondanze grafiche nelle estensioni di parallelismo, si è preferito indicare esplicitamente quali bit restano invariati e solo una volta i bit "riempitivi".

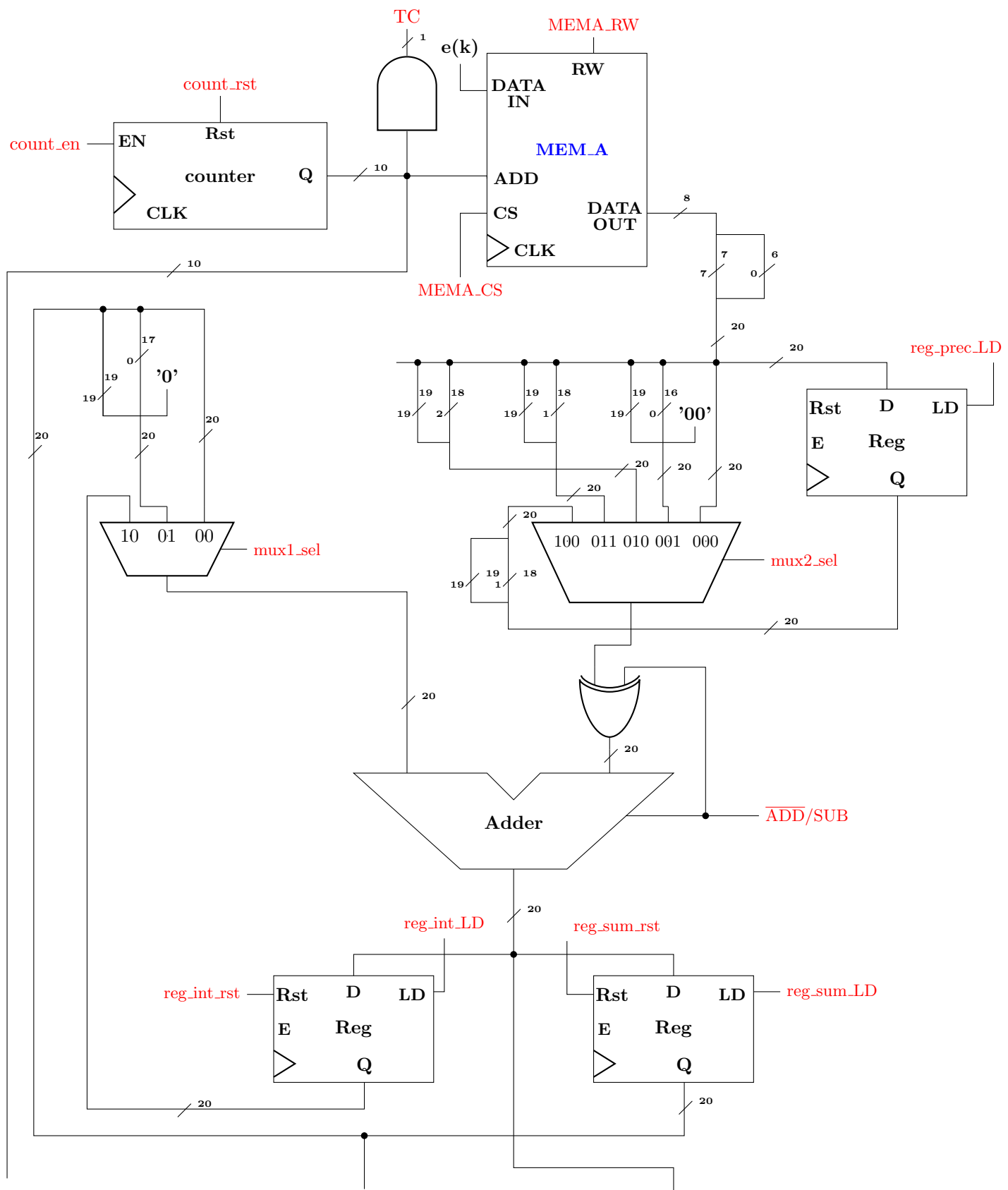

 

**Figura 1.1:** Datapath

Ad esempio, l'estensione del segnale d'uscita della memoria A (di parallelismo 8) su 20 bit conserva i 7 bit più a destra e presenta tutti i bit successivi pari al bit di segno.

Come da specifiche, si è fatto uso di un unico sommatore e di nessun moltiplicatore, sicché le operazioni aritmetiche sono state effettuate tramite shift di bit, come descritto a **1.3.2**. Di seguito è riportata una descrizione più dettagliata del datapath:

- counter: fornisce gli indirizzi della memoria A e, dopo essere stato resettato, quelli della memoria B;
- REG\_PREC, nel quale si memorizza  $e[k-1]$ , i.e. il valore precedente letto dalla memoria A;
- REG\_INT, nel quale si memorizza, aggiornandola ad ogni colpo di clock, la somma di tutti i termini di errore letti;
- REG\_SUM nel quale, nei diversi stati, si aggiorna la somma totale per la computazione di  $u[k]$ ;
- Adder, utilizzato per svolgere tutte le operazioni di somma e sottrazione. Riceve due ingressi signed ed un segnale di controllo ( $\overline{\text{ADD/SUB}}$ ), attivo a '0' per la somma ed ad '1' per la differenza;

- MUX1, il quale, a seconda del segnale di selezione, sceglie la prima entrata dell'adder;
- MUX2, il quale, a seconda del segnale di selezione, sceglie la seconda entrata dell'adder;
- MUX\_MEMB, il quale, a seconda del segnale di selezione, sceglie il dato da scrivere nella memoria B. In particolare, è utilizzato per la gestione dell'overflow.

Si osservi che i tre registri adempiono alla funzione delle tre variabili tmp, partial e memA\_prec dello pseudo-codice. Tutti i segnali di reset sono di tipo high-active, i.e. agiscono quando assumono valore logico '1'.

### 1.3.1 Parallelismo massimo

Si realizza il circuito estendendo i dati in ingressi su un numero di bit tale per cui non ci sia mai overflow. A questo scopo, si stima il massimo valore che può assumere la funzione di controllo. Eseguendo un'analisi di caso peggiore, i.e. ponendoci nella condizione nella quale tutti i valori  $e[k]$  siano pari al minimo valore esprimibile su 8 bit in CA2 (-128) e considerando l'operazione per la computazione di  $u[1023]$  si ha

$$\begin{aligned} 2(e[0] + e[1] + \dots + e[1023]) &= -128 \cdot 1023 \cdot 2 = -261888 \\ 3.75 \cdot e[1023] &= 3.75 \cdot (-128) = -480 \\ 0.5(e[1023] - e[1022]) &= 0 \\ u[1023] &= -262368 \end{aligned}$$

per la rappresentazione del quale occorrono 19 bit ed un ulteriore bit di segno. Ne segue che tutte le operazioni sono state svolte su 20 bit.

### 1.3.2 Operazioni aritmetiche

Per le operazioni di filling, moltiplicazione e divisione sono stati opportunamente concatenati i segnali, come mostrato nel datapath. In particolare:

- divisione per 4: si procede a shiftare il numero di due bit a destra, mantenendo il bit di segno. Di conseguenza, si concatena il 19esimo bit, ripetuto tre volte, con i bit da 18 a 2.

- divisione per 2: analogamente, si procede a shiftare il numero di un bit a destra. Si concatena il bit di segno, ripetuto due volte, con i bit da 18 a 1.
- moltiplicazione per 4: si procede a shiftare il numero di due bit a sinistra: al bit di segno vengono concatenati i bit da 16 a 0 e il bit '00'.
- moltiplicazione per 2: si procede a shiftare il numero di un bit a sinistra: al bit di segno vengono concatenati i bit da 17 a 0 e i bit '0'.

### 1.3.3 Gestione dell'overflow

Per le operazioni di confronto e saturazione non è stato utilizzato l'adder, bensì una logica combinatoria, in modo da utilizzare un numero minore di stati e colpi di clock. In particolare, si ha overflow se i bit da 7 a 19 sono diversi. In questo caso, si satura al valore massimo se il bit di segno è 0, a quello minimo altrimenti.

## 1.4 ASM Chart e Control ASM Chart

Di seguito è riportata l'ASM chart dell'algoritmo (**figura 1.2**). Per una maggior chiarezza, gli stati sono stati raggruppati secondo un codice a colori.

Inizialmente, la macchina si trova in uno stato di IDLE (azzurro) nel quale sia i registri che il contatore sono resettati. Ricevuto il segnale di START dall'esterno, inizia l'esecuzione dell'algoritmo che, sul modello di **code 1.1**, passa per una fase di acquisizione dei dati nelle celle della memoria A (rosso), scandita dall'incremento del contatore ed, in seguito, alla lettura della stessa (marrone) e all'esecuzione delle operazioni aritmetiche (giallo) con relativo controllo sull'overflow ed eventuale saturazione (verde). Al termine, si rimane nello stato di done fino all'handshake (arancione) che riporta allo stato di IDLE per un nuovo ciclo d'esecuzione. Le operazioni aritmetiche, essendo scandite dal contatore, richiedono 5 colpi di clock per essere portate a termine.

In ultimo, l'ASM chart della Control Unit è mostrata in **figura 1.3**.




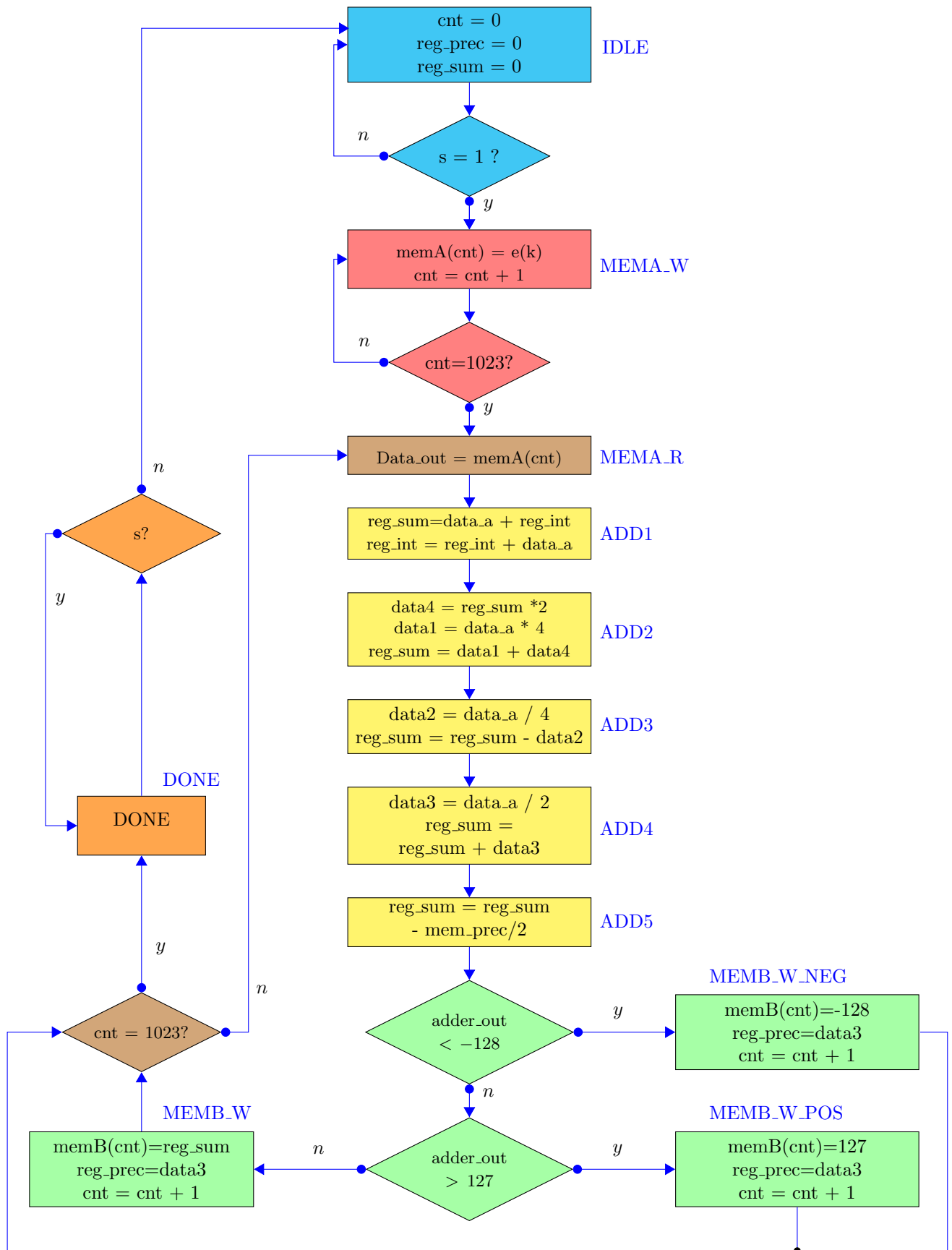


Figura 1.2: ASM chart

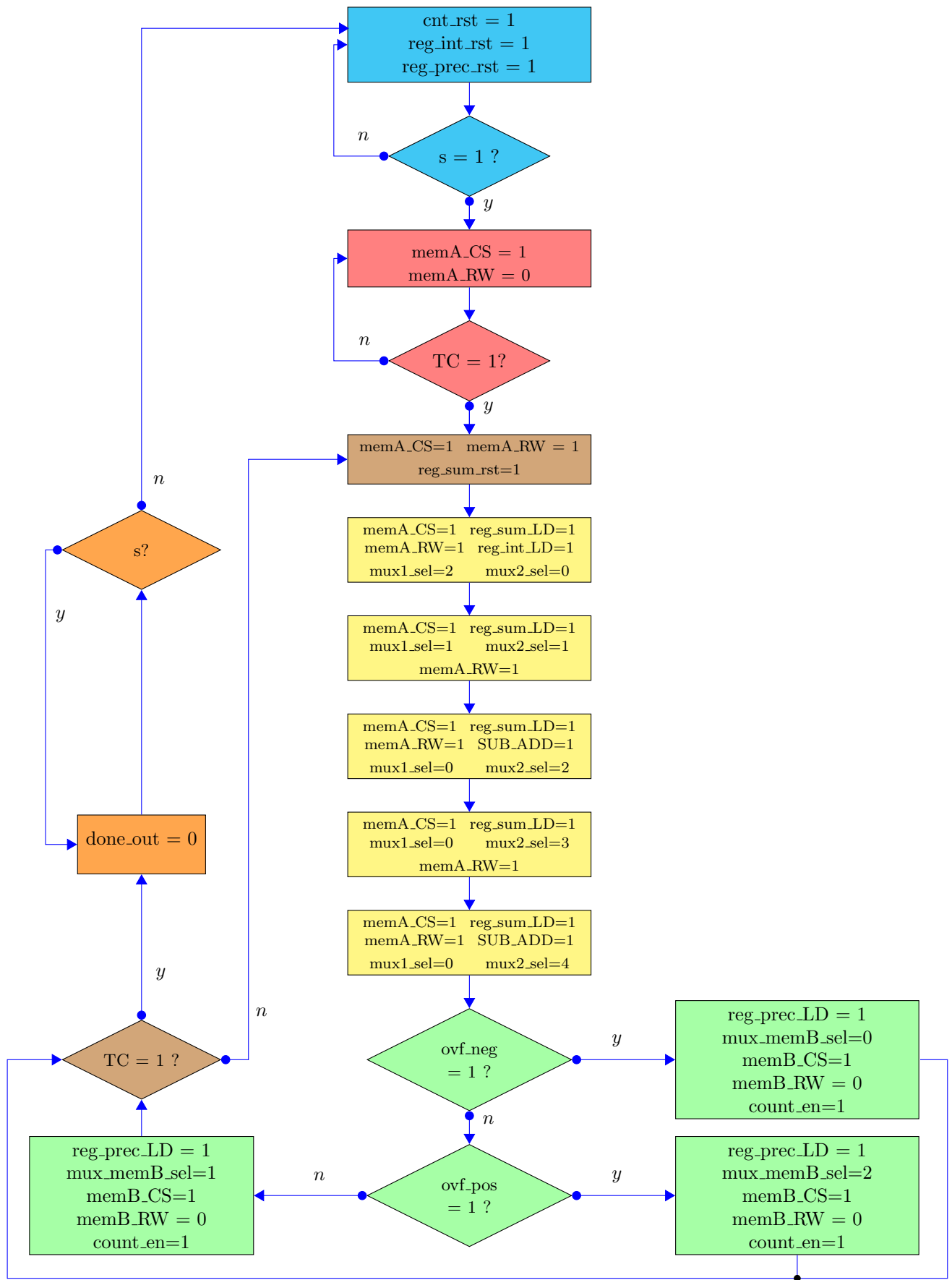


**Figura 1.3:** Control ASM chart


## Capitolo 2

# Simulazione

### 2.1 Time diagram

Di seguito è riportato un frammento significativo del time diagram del circuito durante le fasi di acquisizioni e processamento dei dati. Per questioni grafiche, i nomi di alcuni stati sono stati abbreviati.

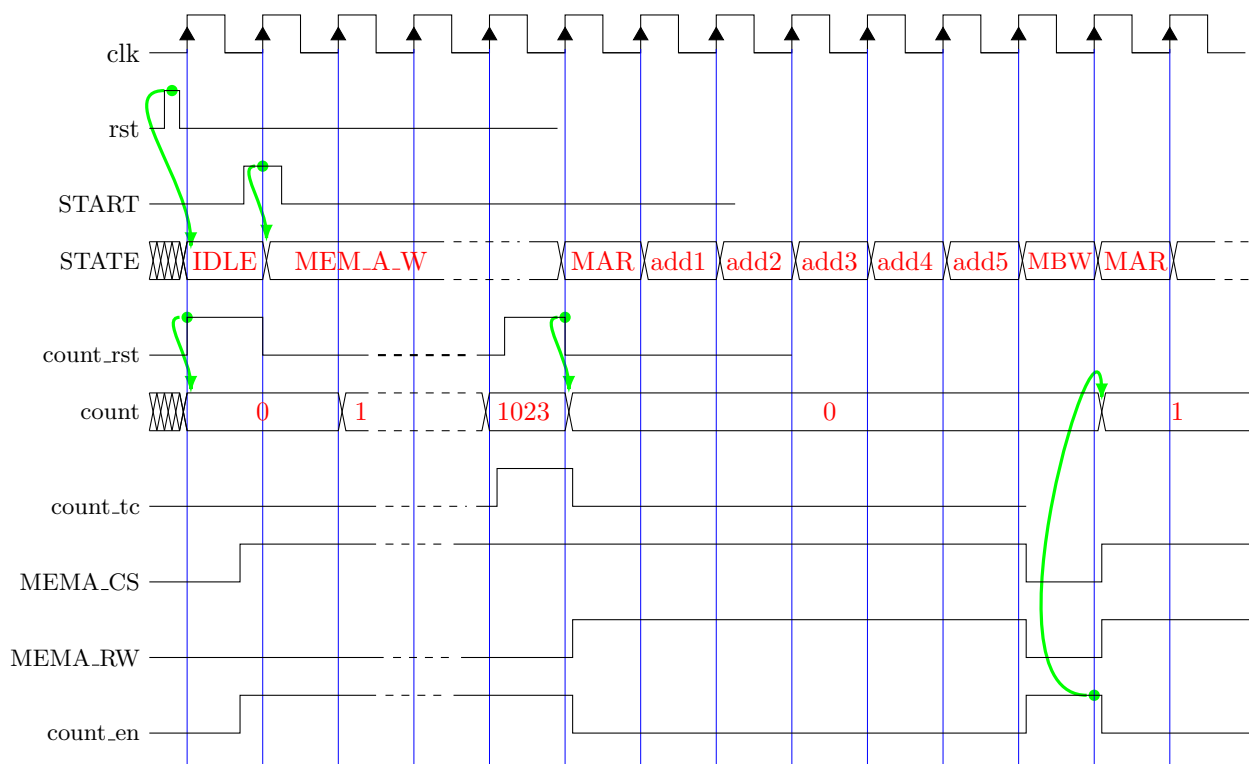

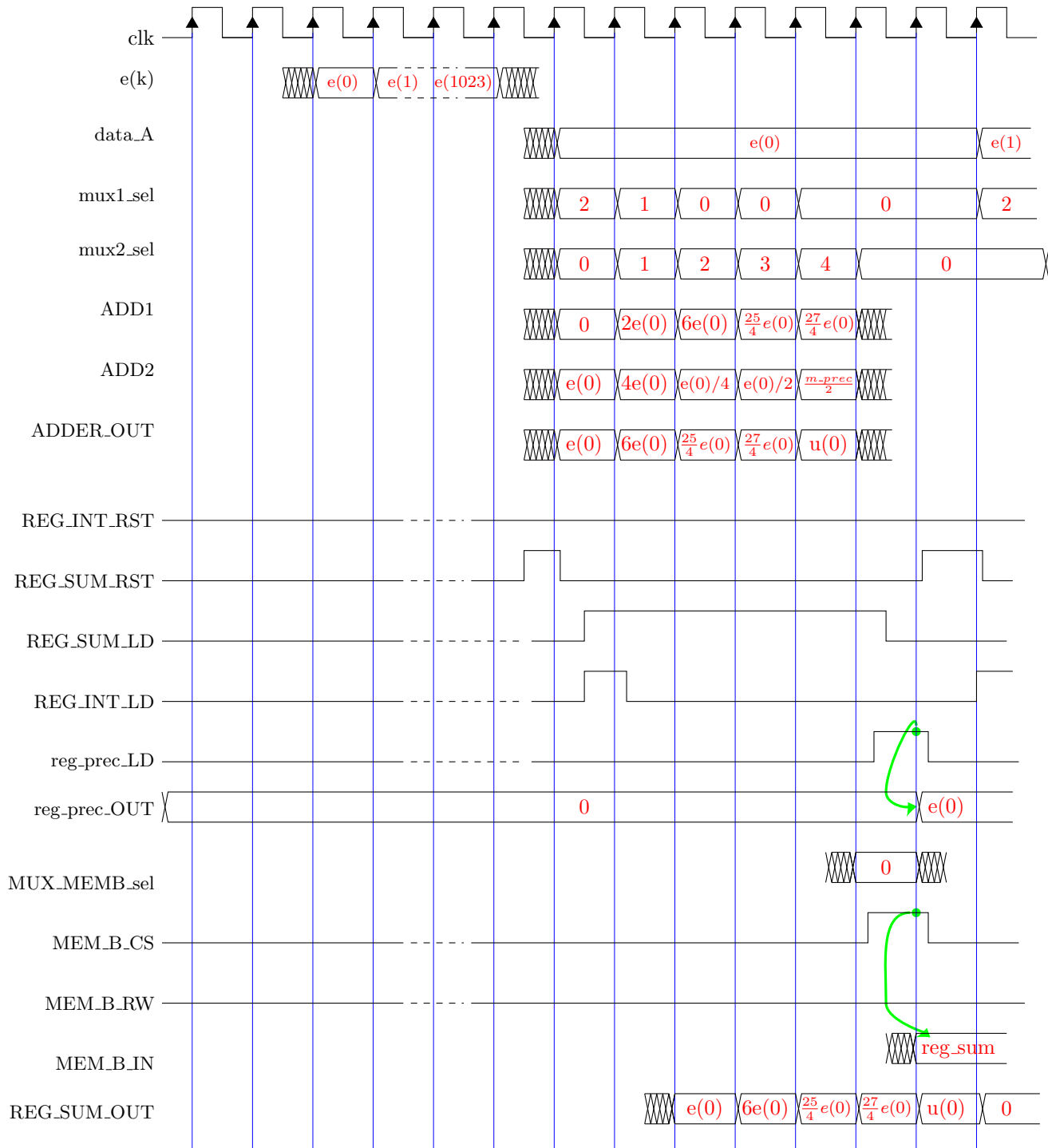

**Figura 2.1:** Time diagram

Di seguito se ne riporta una descrizione: un impulso di reset porta la macchina nel suo stato di IDLE, nel quale si attiva il segnale `count_rst` che resetta il contatore. Il segnale di START viene campionato sul secondo fronte di salita del clock, portando la macchina nello stato MEM\_A\_W, nel quale si attiva il segnale MEMA\_CS, il segnale MEMA\_RW<sub>n</sub> va a zero, abilitando la scrittura, e il segnale `count_en` viene attivato. In questo stato, ad ogni colpo di clock, viene incrementata l'uscita `count` del contatore e, nel successivo colpo di clock, è disponibile il dato  $e(k)$ , e.g. al secondo colpo `count` = 0 sicchè  $e(0)$  è disponibile al terzo colpo.

Quando `count` = 1023 (al 1025 colpo di clock), si attiva il segnale di terminal count (TC) e la macchina transita nello stato MEMA\_RD, nel quale il contatore torna a zero e si attiva il segnale `reg_sum_rst`. Nello stato successivo, ADD1, è disponibile il dato  $e(0)$ , si attiva il segnale `reg_sum_LD`, e sono istantaneamente disponibili i segnali di selezione dei multiplexer e le entrate e l'uscita dell'Adder. Similmente, negli stati successivi (ADD2, ADD3, ADD4, ADD5) variano i segnali di selezione dei multiplexer e i dati in entrata e uscita dell'adder. Si noti che i dati `reg_sum_out` sono la replica dei dati `adder_out` shiftati a destra di un colpo di clock.

Nello stato MEMB\_WR, si attiva il segnale di `count_en`, dimodoché, nello stato successivo, il contatore sia incrementato, si attivi il segnale MEMB\_CS (con ritardo delta) ed il ciclo riparta per la computazione di  $u[1]$ . Si noti, inoltre, che, per la saturazione del risultato  $u(k)$ , quest'ultimo deve già essere disponibile nello stato ADD5, nel quale si verifica se sia necessario saturarlo o meno. Di conseguenza, alla logica combinatoria che si occupa di fare i confronti nello stato ADD5, viene collegato il segnale `adder_out`, già disponibile in tale stato, invece che il segnale `reg_sum_out`, il cui contenuto sarebbe, invece, disponibile nello stato successivo. Infine, è da notare che tutti segnali gestiti dalla CU, tra cui i segnali di load, reset, `count_tc`, `count_en`, si attivano sempre con un certo ritardo corrispondente al delta delay; e.g il segnale `reg_int_LD` non si attiva esattamente nello stesso momento in cui si entra nello stato ADD1, ma con qualche istante di ritardo.

## 2.2 Testbenching

Per ciò che concerne il testbenching della top entity, ci si è serviti di uno script MATLAB (**code 1.2**) -preferito ad altri linguaggi per la presenza di funzioni di conversione predefinite da decimale a binary signed-, il quale genera, casualmente, un file di input di 1024 valori binari. che sono stati utilizzati per stimolare il circuito in fase di sintesi tramite le librerie *std.textio* e *ieee.std\_logic.textio*, utilizzate, precisamente, per gestire la lettura riga per riga delle stringhe contenute nel file e interpretarle come *std\_logic\_vector* (poi opportunamente convertite in signed come da specifica di progetto).

---

```
1 clear
2 close all
3 clc
4
5 n=1024;
6 random_num = int8(randi([-128 127],1,n));
7
8 for i=1:n
9     %binary random numbers on 8 bits
10    binary_in{i}=dec2bin(typecast(int8(random_num(i)), 'uint8'),8);
11 end
12
13 fileID1 = fopen('input.txt','w');
14 for i=1:n
15     %formatted write on file
16     fprintf(fileID1,'%s\n',binary_in{i})
17 end
18
19 fclose(fileID1);
```

---

**Code 2.1:** filegen.m

Data la notevole mole di risultati prodotti, si è optato per l'acquisizione di un frammento significativo del timing, contenente solo i dati e i passaggi più rilevanti per mostrare l'adeguato funzionamento della macchina a stati. In aggiunta per verificare l'effettiva correttezza delle operazione si è preferito stampare su file i risultati in uscita in maniera sincrona al processo di scrittura sulla memoria B, sfruttando un process di write, per poi processarli attraverso un secondo script MATLAB (**code 2.2**), nel quale si esegue una scansione del file di input, si procede col cast su 8 bit dei dati letti, per poi convertirli in double in modo da avere la massima precisione nelle operazioni di divisione.

---

```

1  clear
2  close all
3  clc
4
5  n=1024;
6  partial =0;
7  memA_prec = 0;
8
9  %% Reading inputs file
10 fileID1 = fopen('input.txt','r');
11 input = strsplit(fileread('input.txt'), { '\r', '\n'});
12 fclose(fileID1);
13
14
15 empties = find(cellfun(@isempty,input));
16 input(empties) = [];
17
18 %% binary to double
19 for i=1:n
20     tmp=typecast(uint8(bin2dec(char(input{i}))), 'int8');
21     input_dec{i}=double(tmp);
22 end
23
24 %% algorithm
25 for i=1:n
26     %ADD1
27     partial = approx(partial) + approx(input_dec{i});
28     %ADD2
29     u_add2=approx(2*partial)+approx(4*input_dec{i});
30     %ADD3
31     u_add3=u_add2 - approx(input_dec{i}/4);
32     %ADD4
33     u_add4= u_add3 + approx(input_dec{i}/2);
34     %ADD5
35     u_add5=approx(u_add4 - approx(memA_prec/2));
36
37 %% ovf check
38 if (u_add5 > 127)
39     u_add5 = 127;
40 elseif (u_add5 < -128)
41     u_add5 = -128;
42 end
43
44     result(i) = approx(u_add5);
45     memA_prec = input_dec{i};
46 end
47
48 % reading VHDL output file
49 fileID2 = fopen('output.txt','r');
```

```

50 VHDL = strsplit(fileread('output.txt'), { '\r', '\n'});
51 fclose(fileID2);
52
53 empties = find(cellfun(@isempty,VHDL));
54 VHDL(empties) = [] ;
55
56 for i=1:n
57     tmp=str2double(VHDL{i});
58     result_vhdl(i)=approx(tmp);
59 end
60
61 %% comparing results
62 for i=1:n
63     check(i) = isequal(result(i),result_vhdl(i));
64 end
65
66 %error check
67 error = find(check==0);
68 error_vhdl = result_vhdl(error);
69 error_matlab = result(error);
70
71
72
73 function result=approx(value)
74     result=int32(floor(value));
75 end

```

---

**Code 2.2:** res\_check.m


In seguito, vengono svolte le stesse operazioni della FSM, nello stesso ordine e con la medesima aritmetica, i.e. compiendo le medesime approssimazioni. Infine, si confrontano i risultati dati dallo script e quelli in uscita dal PID\_controller descritto in hardware. In **figura 2.2** sono mostrati due estratti iniziali dei file di input e output.

1	00100000	1	127
2	00101001	2	127
3	11011010	3	-111
4	00101010	4	127
5	00001101	5	127
6	11010111	6	-82
7	11101010	7	-18
8	00000101	8	96
9	00101110	9	127
10	00101111	10	127

**Figura 2.2:** estratti dei file di input ed output



Di seguito è inoltre riportato un grafico che mostra la corrispondenza tra i valori attesi e quelli effettivamente prodotti.

 

**Figura 2.3:** Results comparison

Il testbench ed il relativo risultato della simulazione sono riportati, rispettivamente, in **code 2.3** e **figure 2.4**.

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use std.textio.all;
5  use ieee.std_logic_textio.all;
6
7  entity PID_controller_tb is
8  end PID_controller_tb;
9
10 architecture ASM of PID_controller_tb is
11
12     component PID_controller
13     port(
14         rst,clk,s : in std_logic;
15         ext_data : in signed(7 downto 0);
16         done_out : out std_logic;

```

```

17         memB_out : out signed(7 downto 0);
18         memB_CS_ftb: out std_logic
19     );
20 end component;
21
22 constant T_clk : time := 10 ns;
23 signal rst,clk,start,done,memB_CS: std_logic;
24 signal ext_data,memB_out : signed ( 7 downto 0);
25
26
27 begin
28
29     rst <= '1','0' after 1 ns;
30     start <= '0', '1' after 7 ns,'0' after 17 ns;
31
32     CLK_GEN: process begin
33         clk <= '0','1' after 5 ns;
34         wait for T_clk;
35     end process CLK_GEN;
36
37     PID: PID_controller port map
38         (rst,clk,start,ext_data,done,memB_out,memB_CS) ;
39
40     -- reading input file
41     read_file: process
42
43     file file_input : text ;
44     variable buf : line;
45     variable input_data : std_logic_vector (7 downto 0);
46     begin
47
48         file_open(file_input , "input.txt", read_mode);
49         if(start = '1') then
50             wait for T_clk;
51             while endfile(file_input) loop
52
53                 readline(file_input,buf);
54                 read(buf, input_data);
55                 ext_data <= signed(input_data);
56
57                 wait for T_clk;
58             end loop;
59
60         else
61             ext_data <= "ZZZZZZZZ";
62             wait for T_clk;
63         end if;
64
65         file_close(file_input);

```

```

66     end process;
67
68
69 -- writing output on new file
70 write_file: process
71     file file_output:text;
72     variable fstatus : File_open_status;
73     variable buf: line; -- buffer to file
74 begin
75
76     file_open(fstatus, file_output, "output.txt",write_mode);
77
78     wait until rising_edge(clk) and memB_CS = '1';
79     write(buf,integer'image(to_integer(memB_out)));
80     writeline(file_output, buf);
81
82     if (done ='1') then
83         file_close(file_output); -- flush the buffer to the file
84     end if;
85 end process;
86
87 end architecture;

```

Code 2.3: PID\_controller.tb.vhd

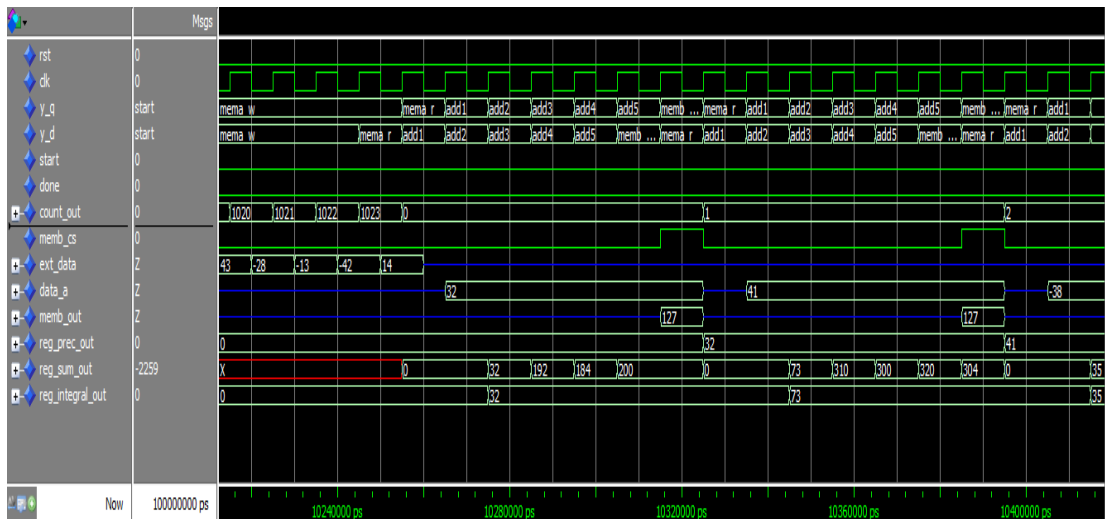


Figura 2.4: wave top entity

## Capitolo 3

# Appendice

### 3.1 Top entity

Si osservi che per la top entity si è preferito non separare la FSM e la CU per evitare un'interfaccia con una moltitudine di segnali di controllo.

---

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5
6 entity PID_controller is
7   port(
8     rst,clk,s : in std_logic;
9     ext_data : in signed(7 downto 0);
10    done_out : out std_logic;
11    memB_out : out signed(7 downto 0);
12    memB_CS_ftb: out std_logic
13  );
14 end entity;
15
16 architecture ASM of PID_controller is
17
18   -- components
19   component multiple_AND
20     generic (N: positive := 12 );
21     port (
22       bit_vect: in signed(N-1 downto 0);
23       res : out std_logic
24     );
25   end component;
26
```

```

27
28 component multiple_OR
29     generic (N: positive := 12 );
30     port (
31         bit_vect: in signed(N-1 downto 0);
32         res : out std_logic
33     );
34 end component;
35
36
37 component counter
38     generic (N : integer := 10);
39     port(
40         en, clk, clear : in std_logic;
41         Q : buffer unsigned (N-1 downto 0)
42     );
43 end component;
44
45
46 component mux3to1
47     generic (n: integer := 20);
48     port
49     (
50         a, b, c: in signed(n-1 downto 0);
51         sel : in unsigned(1 downto 0);
52         mux_out: out signed(n-1 downto 0)
53     );
54 end component;
55
56
57 component mux5to1
58     generic (n: integer := 20);
59     port (
60         a, b, c, d, e : in signed(n-1 downto 0);
61         sel : in unsigned(2 downto 0);
62         mux_out : out signed(n-1 downto 0)
63     );
64 end component;
65
66
67 component memory
68     port (
69         Clk, CS, WR_RD : in std_logic;
70         ADDRESS_MEM : in unsigned(9 downto 0);
71         DATA_IN : in signed(7 downto 0);
72         DATA_OUT : out signed(7 downto 0)
73     );
74 end component;
75
76

```

```

77
78     component reg
79     generic (n : integer := 20);
80     port (
81         clk, rst,en : in std_logic;
82         R : in signed(n-1 downto 0);
83         Q : out signed(n-1 downto 0)
84     );
85
86     end component;
87
88
89     component adder
90     generic (n : integer := 20);
91     port(
92         A, B : in signed(n-1 downto 0);
93         sub_addn : in std_logic;
94         sum : out signed (n-1 downto 0)
95     );
96     end component;
97
98     -- states definition
99     Type state_type is (IDLE, MEMA_W, MEMA_R, ADD1, ADD2, ADD3, ADD4,
100         ADD5, MEMB_W_NEG, MEMB_W_POS, MEMB_W, DONE);
101
102
103     signal y_Q : state_type; --present state
104     signal Y_D : state_type; -- next state
105
106     --control signals
107     signal count_en, count_rst, count_tc : std_logic;
108     signal count_out : unsigned ( 9 downto 0 );
109     signal MEMA_CS, MEMA_R_Wn : std_logic;
110     signal reg_sum_rst, reg_integral_rst, reg_prec_rst, reg_sum_LD,
111         reg_integral_LD, reg_prec_LD : std_logic;
112     signal mux1_sel : unsigned( 1 downto 0 );
113     signal mux2_sel : unsigned( 2 downto 0 );
114     signal sub_add, ovf_pos, ovf_neg, vector_or, vector_and: std_logic;
115     signal mux_memB_sel : unsigned( 1 downto 0 );
116     signal memB_CS, memB_R_Wn : std_logic;
117
118     --data signals
119     signal data1, data2, data3, data4, data5, data_A_fill : signed (19
120         downto 0);
121     signal data_A : signed (7 downto 0);
122     signal reg_prec_out, reg_sum_out, reg_integral_out : signed (19 downto
123         0);
124     signal mux1_out, mux2_out, adder_in, adder_out : signed (19 downto 0);
125     signal memB_in, reg_sum_out_unfilled : signed (7 downto 0);
126     signal nor_in, and_in : signed(12 downto 0);

```

```

125
126 begin
127 -----
128 ----- COMPONENTS INSTANTIATION -----
129 -----
130
131 COUNT: counter port map(count_en,clk,count_rst,count_out);
132 TC : multiple_and generic map(10)
133     port map (signed(count_out), count_tc);
134 MEMA: memory port map(clk,MEMA_CS,mema_R_Wn,count_out,ext_data,data_A);
135
136 --bit filling
137 data_A_fill(19 downto 7) <= (others => data_A(7));
138 data_A_fill(6 downto 0) <= data_A(6 downto 0);
139
140 --mux addends entries
141 data1 <= data_A_fill(19) & data_A_fill(16 downto 0) & "00";
142 data2 <= data_A_fill(19) & data_A_fill(19) & data_A_fill(19) &
    data_A_fill(18 downto 2);
143 data3 <= data_A_fill(19) & data_A_fill(19) & data_A_fill(18 downto 1);
144 data4 <= reg_sum_out(19) & reg_sum_out(17 downto 0) & '0';
145 data5 <= reg_prec_out(19) & reg_prec_out(19) & reg_prec_out(18 downto
    1);
146
147 --regs inst
148 REG_PREC: reg port map ( clk, reg_prec_rst,reg_prec_LD, data_A_fill,
    reg_prec_out);
149 REG_INT: reg port map ( clk, reg_integral_rst, reg_integral_LD,
    adder_out, reg_integral_out);
150 REG_SUM: reg port map ( clk, reg_sum_rst, reg_sum_LD, adder_out,
    reg_sum_out);
151
152 --mux addends inst
153 MUX2: mux5to1 port map (
    data_A_fill,data1,data2,data3,data5,mux2_sel,mux2_out);
154 MUX1: mux3to1 port map (
    reg_sum_out,data4,reg_integral_out,mux1_sel,mux1_out);
155
156 adder_in <= mux2_out xor (mux2_out'range => sub_add);
157 ADD: adder port map ( mux1_out,adder_in,sub_add,adder_out);
158
159 --data on 8 bit
160 reg_sum_out_unfilled <= reg_sum_out(19) & reg_sum_out(6 downto 0);
161
162 --mux ovf inst
163 MUX_MEMB: mux3to1 generic map(8)
    port map (to_signed(-128,8), reg_sum_out_unfilled,
    to_signed(127,8),mux_memB_sel,memB_in);
164
165
166 MEMB: memory port map(clk,MEMB_CS,memb_R_Wn,count_out,memB_in);

```

```

167
168 memB_out <= memB_in when y_Q = MEMB_W_NEG or y_Q = MEMB_W_POS or y_Q =
    MEMB_W else "ZZZZZZZZ";
169 memB_CS_ftb<=memB_CS;
170
171 OR_MULT: multiple_or port map (adder_out(18 downto 7),vector_or) ;
172 AND_MULT: multiple_and port map (adder_out(18 downto 7),vector_and);
173
174 --combinational ovf flags
175 ovf_neg <= adder_out(19) and not vector_and;
176 ovf_pos <= (not adder_out(19)) and vector_or;
177
178 -----
179 ----- CONTROL FSM -----
180 -----
181
182 -- state transition process
183 STATE_TRANSITION: process (s,count_tc,ovf_pos,ovf_neg,y_Q)
184 begin
185     case y_Q is
186         when IDLE => if s = '0' then Y_D <= IDLE;
187                     else Y_D <= MEMA_W; end if;
188         when MEMA_W => if count_tc = '0' then Y_D <= MEMA_W;
189                     else Y_D <= MEMA_R; end if;
190         when MEMA_R => Y_D <= ADD1;
191         when ADD1 => Y_D <= ADD2;
192         when ADD2 => Y_D <= ADD3;
193         when ADD3 => Y_D <= ADD4;
194         when ADD4 => Y_D <= ADD5;
195         when ADD5 => if ovf_neg = '1' then Y_D <= MEMB_W_neg;
196                     elsif ovf_pos = '1' then Y_D <= MEMB_W_POS;
197                     else Y_D <= MEMB_W; end if;
198         when MEMB_W_neg => if count_tc = '0' then Y_D <= MEMA_R;
199                     else Y_D <= DONE; end if;
200         when MEMB_W_POS => if count_tc = '0' then Y_D <= MEMA_R;
201                     else Y_D <= DONE; end if;
202         when MEMB_W => if count_tc = '0' then Y_D <= MEMA_R;
203                     else Y_D <= DONE; end if;
204         when DONE => if s = '1' then Y_D <= DONE;
205                     else Y_D <= IDLE; end if;
206         when others => Y_D <= IDLE; --return to rst state
207     end case;
208 end process;
209
210
211 --
212 FFs: process (clk)
213 begin
214     if Rst = '1' then
215         y_Q <= IDLE;

```



```

216     elsif clk'event and clk = '1' then
217         y_Q <= Y_D;
218     end if;
219 end process;
220
221
222 -- output evaluation process
223 OUT_DEC: process (y_Q)
224 begin
225     -- default values
226     count_en <= '0';
227     count_rst <= '0';
228     memA_CS <= '0';
229     MEMA_R_Wn <= '0';
230     reg_sum_rst <= '0';
231     reg_integral_rst <= '0';
232     reg_integral_LD <= '0';
233     reg_sum_LD <= '0';
234     reg_prec_LD <= '0';
235     mux1_sel <= "00";
236     mux2_sel <= "000";
237     sub_add <= '0';
238     mux_memB_sel <= "00";
239     memB_CS <= '0';
240     memB_R_Wn <= '0';
241     done_out <= '0';
242     reg_prec_rst <= '0';
243
244
245     case y_Q is
246     when IDLE => count_rst <= '1';
247                     reg_integral_rst <= '1';
248                     reg_prec_rst <= '1';
249     when MEMA_W => memA_CS <= '1';
250                     memA_R_Wn <= '0';
251                     count_en <= '1';
252     when MEMA_R => memA_CS <= '1';
253                     memA_R_Wn <= '1';
254                     reg_sum_rst <= '1';
255
256     when ADD1 => memA_CS <= '1';
257                     memA_R_Wn <= '1';
258                     mux1_sel <= "10";
259                     mux2_sel <= "000";
260                     reg_sum_LD <= '1';
261                     reg_integral_LD <= '1';
262     when ADD2 => memA_CS <= '1';
263                     memA_R_Wn <= '1';
264                     mux1_sel <= "01";
265                     mux2_sel <= "001";

```

```

266         reg_sum_LD <= '1';
267     when ADD3 => memA_CS <= '1';
268         memA_R_Wn <= '1';
269         mux1_sel <= "00";
270         mux2_sel <= "010";
271         reg_sum_LD <= '1';
272         sub_add <= '1';
273     when ADD4 => memA_CS <= '1';
274         memA_R_Wn <= '1';
275         mux1_sel <= "00";
276         mux2_sel <= "011";
277         reg_sum_LD <= '1';
278     when ADD5 => memA_CS <= '1';
279         memA_R_Wn <= '1';
280         mux1_sel <= "00";
281         mux2_sel <= "100";
282         reg_sum_LD <= '1';
283         sub_add <= '1';
284     when MEMB_W_neg => mux_memB_sel <= "00";
285         memB_CS <= '1';
286         memB_R_Wn <= '0';
287         count_en <= '1';
288         reg_prec_LD <= '1';
289
290     when MEMB_W_POS => mux_memB_sel <= "10";
291         memB_CS <= '1';
292         memB_R_Wn <= '0';
293         count_en <= '1';
294         reg_prec_LD <= '1';
295
296     when MEMB_W => mux_memB_sel <= "01";
297         memB_CS <= '1';
298         memB_R_Wn <= '0';
299         count_en <= '1';
300         reg_prec_LD <= '1';
301
302     when DONE => done_out <= '1';
303 end case;
304
305 end process;
306 end architecture;

```

---

Code 3.1: PID\_controller.vhd

## 3.2 Components

---

```

1 library ieee;

```

```

2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity memory is
6      port(
7          Clk, CS, WR_RD : in std_logic;
8          ADDRESS_MEM : in unsigned(9 downto 0);
9          DATA_IN : in signed(7 downto 0);
10         DATA_OUT : out signed(7 downto 0)
11     );
12 end entity;
13
14 architecture behaviour of memory is
15     type MEM is array(0 to 1024) of signed(7 downto 0);
16     signal memory : MEM;
17
18     begin
19         READ_WRITE : process(Clk)
20         begin
21             if Clk'event and Clk = '1' then
22                 if CS = '1' then
23
24                     if WR_RD = '0' then
25                         memory(to_integer(ADDRESS_MEM)) <= DATA_IN;
26                         DATA_OUT<=(others=>'Z');
27                     else
28                         DATA_OUT <= memory(to_integer(ADDRESS_MEM));
29                     end if;
30                 else
31                     DATA_OUT<=(others=>'Z');
32                 end if;
33             end if;
34         end process;
35
36 end architecture;

```

---

**Code 3.2:** memory.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity counter is
6      generic (N : integer);
7      port(
8          en, clk, clear : in std_logic;
9          Q : buffer unsigned (N-1 downto 0)
10     );
11 end counter;

```

```

12
13 architecture behavior of counter is
14
15     begin
16         process(clear, clk) begin
17
18             if (clear='1') then
19                 Q <= (others => '0');
20             elsif clk'event and clk = '1' then
21                 if (en='1') then
22                     Q <= Q + 1;
23                 end if;
24             end if;
25
26         end process;
27
28 end architecture;

```

---

**Code 3.3:** counter.vhd

---

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5
6 entity adder is
7     generic (n : integer);
8     port(
9         A, B :    in signed(n-1 downto 0);
10         sub_addn : in std_logic;
11         sum :    out signed (n-1 downto 0)
12     );
13 end entity;
14
15 architecture beh of adder is
16     begin
17         sum <= A + B + ('0' & sub_addn);
18 end beh;

```

---

**Code 3.4:** adder.vhd

---

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5
6 entity mux3to1 is
7     generic (n: integer);
8     port

```

```

9  (
10   a, b, c: in signed(n-1 downto 0);
11   sel   : in unsigned(1 downto 0);
12   mux_out: out signed(n-1 downto 0)
13 );
14 end mux3to1;
15
16 architecture behavior of mux3to1 is
17
18 begin
19   mux_out <= a when sel = "00" else
20             b when sel = "01" else
21             c;
22
23 end architecture;

```

---

**Code 3.5:** mux3to1.vhd

---

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5
6 entity mux5to1 is
7   generic (n : integer);
8   port (
9     a, b, c, d, e : in signed(n-1 downto 0);
10    sel           : in unsigned(2 downto 0);
11    mux_out       : out signed(n-1 downto 0)
12  );
13 end mux5to1;
14
15 architecture behavior of mux5to1 is
16
17 begin
18   mux_out <= a when sel = "000" else
19             b when sel = "001" else
20             c when sel = "010" else
21             d when sel = "011" else
22             e;
23 end behavior;

```

---

**Code 3.6:** mux5to1.vhd

---

```

1
2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5

```

```

6
7 entity reg is
8   generic (n : integer); --parallelism
9   port(
10    clk, rst,en : in std_logic;
11    R           : in signed(n-1 downto 0);
12    Q           : out signed(n-1 downto 0)
13   );
14 end reg;
15
16
17
18 architecture behavioral of reg is
19 begin
20   process (rst, clk) begin
21     if rst = '1' then
22       Q <= (others => '0');
23     elsif clk'event and clk = '1' then
24       if en = '1' then
25         Q <= R;
26       end if;
27     end if;
28   end process;
29
30 end architecture;

```

---

**Code 3.7:** register.vhd

---

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5
6 entity multiple_AND is
7   generic (N: positive ); --array size
8   port (
9     bit_vect: in signed(N-1 downto 0);
10    res : out std_logic
11   );
12 end entity;
13
14 architecture behavior of multiple_AND is
15
16   function vectorial_and (vec : in signed) return std_logic is
17   variable res : std_logic := '1'; -- 1 and X = X
18   begin
19     for i in vec'range loop
20       res := res and vec(i);
21     end loop;

```

```

22     return res;
23 end function;
24
25 begin
26     res <= vectorial_and(bit_vect);
27 end architecture;

```

---

**Code 3.8:** multiple\_AND.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity multiple_OR IS
7      generic (N: positive); --array size
8      port (
9          bit_vect: in signed(N-1 downto 0);
10         res : out std_logic
11     );
12 end entity;
13
14 architecture behavior of multiple_OR is
15     function vectorial_or (vec : in signed) return std_logic is
16         variable res : std_logic := '0'; -- 0 or X = X
17     begin
18         for i in vec'range loop
19             res := res or vec(i);
20         end loop;
21         return res;
22     end function;
23
24 begin
25     res <= vectorial_or(bit_vect);
26
27 end architecture;

```

---

**Code 3.9:** multiple\_OR.vhd

---