

# Elettronica dei Sistemi Digitali

## Lab 04

### Flip-flops and Counters



#### **Gruppo: A11**

Pronesti, Massimiliano	S245831
Oropallo, Maria Vittoria	S245999
Nicolicchia, Riccardo	S244728
Miceli, Michelangelo	S245478

18 aprile 2020

# Indice

<b>1</b>	<b>Gated SR latch</b>	<b>2</b>
1.1	Spiegazione teorica . . . . .	2
1.2	Procedimento . . . . .	2
1.3	Risultati . . . . .	3
1.4	Appendice . . . . .	4
<b>2</b>	<b>16-bit synchronous counter</b>	<b>6</b>
2.1	Spiegazione teorica . . . . .	6
2.2	Procedimento . . . . .	6
2.3	Risultati . . . . .	6
2.4	Appendice . . . . .	7
<b>3</b>	<b>16-bit synchronous counter version 2</b>	<b>13</b>
3.1	Spiegazione teorica . . . . .	13
3.2	Procedimento . . . . .	13
3.3	Risultati . . . . .	14
3.4	Appendice . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Flashing digits from 0 to 9</b>	<b>16</b>
4.1	Spiegazione teorica . . . . .	16
4.2	Procedimento . . . . .	16
4.3	Risultati . . . . .	17
4.4	Appendice . . . . .	18
<b>5</b>	<b>Reaction timer</b>	<b>21</b>
5.1	Spiegazione teorica . . . . .	21
5.2	Procedimento . . . . .	21
5.3	Risultati . . . . .	24
5.4	Appendice . . . . .	25

# Capitolo 1


## Gated SR latch

### 1.1 Spiegazione teorica

L'esercizio è stato svolto creando un testbench per il codice riportato nel testo dell'esercitazione, grazie al quale è stato possibile effettuare una timing analysis. Tale codice è stato poi sintetizzato per verificare che il circuito fosse correttamente implementato.

### 1.2 Procedimento

La sintesi del circuito, per la cui descrizione sono stati usati gli attributi "keep", mostra la presenza di 4 LUT, secondo 1.1. Si è inoltre verificato che, in assenza di tali attributi, il circuito risultante è composto da un'unica LUT.

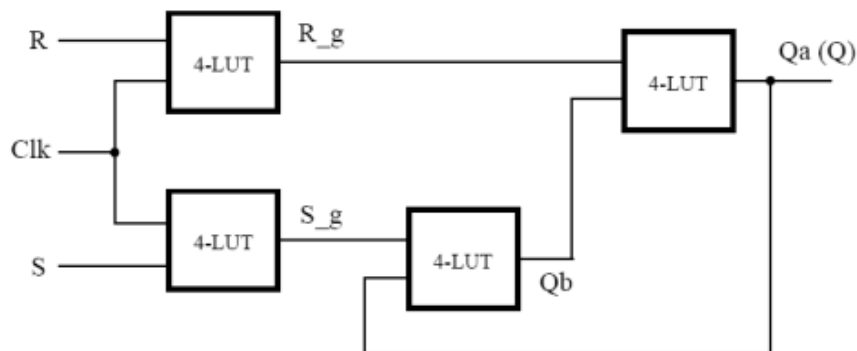

**Figura 1.1:** 4 LUTs implementation

### 1.3 Risultati

I risultati prodotti dalla simulazione e della sintesi sono mostrati in figura 1.2 e 1.3.

 


Figura 1.2: Wave exercise no. 1

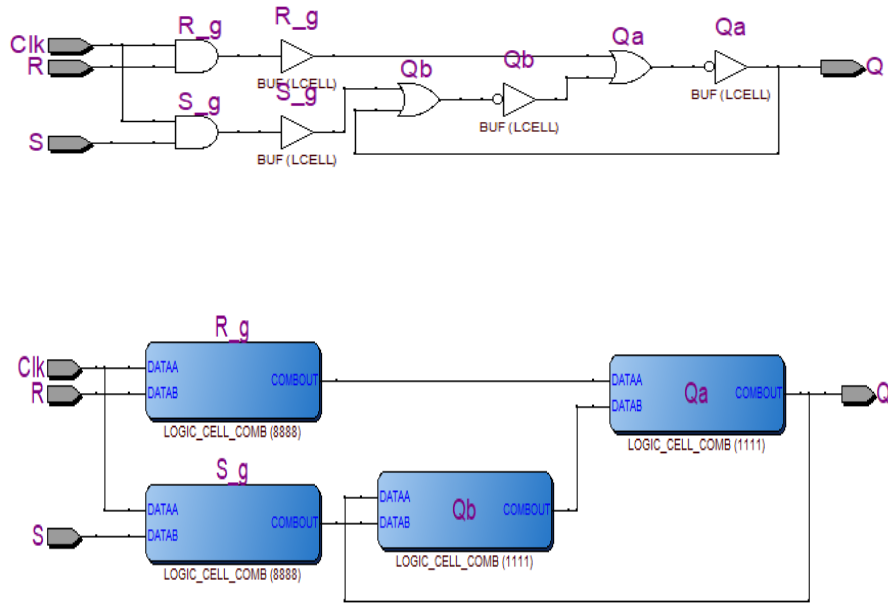


Figura 1.3: RTL viewer and technology viewer

## 1.4 Appendice

---

```
1  -- A gated RS latch described the hard way
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity SRLatch is
6      port (
7          Clk, R, S : in std_logic;
8          Q : out std_logic
9      );
10 end SRLatch;
11
12 architecture Structural of SRLatch is
13     signal R_g, S_g, Qa, Qb : std_logic ;
14     --ATTRIBUTE keep : boolean;
15     --ATTRIBUTE keep of R_g, S_g, Qa, Qb : signal is true;
16
17     begin
18         R_g <= R AND Clk;
19         S_g <= S AND Clk;
20         Qa <= NOT (R_g OR Qb);
21         Qb <= NOT (S_g OR Qa);
22         Q <= Qa;
23
24     end Structural;
```

---

Code 1.1: SRLatch.vhd

---

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity SRLatch_tb is
5  end SRLatch_tb;
6
7  architecture test of SRLatch_tb is
8
9      component SRLatch
10         port (
11             Clk, R, S : in std_logic;
12             Q : out std_logic
13         );
14     end component;
15
16     signal clock, in_r, in_s, out_q, out_q_exp : std_logic;
17
18     begin
19
```

```

20  --input values
21
22  process
23  begin
24      clock <= '0', '1' after 2 ns; --4 ns periodic clock
25      wait for 4 ns;
26  end process;
27
28      in_r <= '0', '1' after 13 ns, '0' after 17 ns, '1' after 23 ns, '0'
          after 27 ns;
29      in_s <= '1', '0' after 11 ns, '1' after 17 ns, '0' after 21 ns, '1'
          after 27 ns, '0' after 29 ns;
30
31  DUT: SRLatch port map (clock, in_r, in_s, out_q);
32
33  --expected output
34      out_q_exp <= 'U', '1' after 2 ns, '0' after 14 ns, '1' after 18 ns,
          '0' after 23 ns, '1' after 27 ns;
35
36  end test;

```

---

Code 1.2: SRLatch\_tb.vhd

## Capitolo 2

# 16-bit synchronous counter

### 2.1 Spiegazione teorica

Per l'implementazione di un contatore sincrono a 16 bit sono stati istanziati 16 Flip-Flop di tipo toggle con reset asincrono. Settando l'enable del primo flip flop a 1, ogni flip flop incrementa di un'unità il valore del counter (come mostrato in figura wave1).

### 2.2 Procedimento

Si optato per un implementazione, tramite generics, di un generico contatore su N bit, in vista di un eventuale riutilizzo. Il primo T-FlipFlop riceve in ingresso il segnale di enable, mentre i successivi l' AND logico tra l'ingresso T e l'uscita Q del FlipFlop che precede.

### 2.3 Risultati

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione e dall'analisi. Si osservi che, per questioni di leggibilità dell'output prodotto dall'RTL viewer di Quartus, si è preferito riportare la sola sintesi di un contatore sincrono a 4 bit, ossia quello descritto da **code 2.1** per  $N=4$ . Questo non riduce la complessità per via della ricorsività del pattern.

 


Figura 2.1: RTL viewer 4 bit counter

 


Figura 2.2: wave exercise no. 2

Si osserva dall'RTL viewer che per la versione a 16 bit si hanno altrettanti flip flop e 15 porte AND. La frequenza massima prodotta dalla time analysis risulta pari a  $f_{max} = 356.9$  MHz

## 2.4 Appendice

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
```



```

4
5 --KEY0=clock,SW1=Enable,SW0=Reset
6 entity counter_synth is
7   port(
8     SW : in std_logic_vector (1 downto 0);
9     KEY0 : in std_logic;
10    HEX3 : out std_logic_vector(0 to 6);
11    HEX2 : out std_logic_vector(0 to 6);
12    HEX1 : out std_logic_vector(0 to 6);
13    HEX0 : out std_logic_vector(0 to 6)
14  );
15 end counter_synth;
16
17 architecture behaviour of counter_synth is
18   constant n : integer := 16;
19
20   component counter is
21     generic (n: integer);--parallelismo
22     port (
23       en, clk, rst : in std_logic;
24       q : buffer unsigned(n-1 downto 0)
25     );
26   end component;
27
28   component hexa_display is
29     port(
30       SW : in unsigned (3 downto 0);
31       HEXA : out std_logic_vector ( 0 to 6)
32     );
33   end component;
34   signal count : unsigned(n-1 downto 0);
35
36   begin
37     CNT: counter generic map (n) port map (SW(1), KEY0, SW(0), count);
38     H0 : hexa_display port map(count(3 downto 0), HEX0);
39     H1 : hexa_display port map(count(7 downto 4), HEX1);
40     H2 : hexa_display port map(count(11 downto 8), HEX2);
41     H3 : hexa_display port map(count(15 downto 12), HEX3);
42 end architecture;

```

---

**Code 2.1:** counter\_synth.vhd

---

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity counter is
6   generic (N: integer); --parallelism
7   port (

```

```

8         en, clk, rst : in std_logic;
9         Q : buffer unsigned( N-1 downto 0)
10    );
11 end counter;
12
13 architecture behavior of counter is
14
15     component TFF
16     port (
17         T, clk, rst : in std_logic;
18         Q           : out std_logic
19     );
20 end component;
21
22 signal T, cnt : std_logic_vector(n-1 downto 0);
23
24 begin
25     --init
26     T(0)<=en;
27     TFF0: TFF port map (t(0), clk, rst, cnt(0));
28
29     -- following FFs
30     GEN : for i in 1 to N-1 generate
31         TFFs: TFF port map (T(i), clk, rst, cnt(i));
32         T(i) <= T(i-1) and cnt(i-1);
33     end generate;
34
35     Q <= unsigned(cnt);
36 end behavior;

```

---

**Code 2.2:** counter\_16b.vhd

---

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 -- empty entity section
6 entity counter_tb is
7 end counter_tb;
8
9 architecture test of counter_tb is
10
11     constant n : integer := 16;
12
13     component counter
14     generic (n:integer);--parallelismo
15     port (
16         en, clk, rst : in std_logic;
17         q : buffer unsigned (n-1 downto 0)

```

```

18         );
19     end component;
20
21     signal clock, reset, en_dut : std_logic;
22     signal cnt_dut : unsigned(n-1 downto 0);
23
24
25     begin
26
27         reset <= '0','1' after 5 ns ;
28         en_dut <= '1', '0' after 101 ns;
29
30         DUT: counter generic map (n) port map (en_dut, clock, reset,
31             cnt_dut);
32
33         CLK_PR : process begin
34             clock <= '0';
35             wait for 10 ns;
36             clock <= '1';
37             wait for 10 ns;
38         end process;
39
40
41     end test;

```

---

**Code 2.3:** counter\_16b\_tb.vhd

---

```

1
2     library ieee;
3     use ieee.std_logic_1164.all;
4
5     entity TFF is
6     port (
7         T, clk, rst : in std_logic;
8         Q           : out std_logic
9     );
10    end TFF;
11
12    architecture behavior of TFF is
13
14        signal Q_tmp: std_logic;
15
16        begin
17
18            process(clk, rst) begin
19
20                -- async reset
21                if (rst ='0') then

```

```

22     Q_tmp<='0';
23     elsif (clk'event and clk = '1') then
24         if (T = '1') then
25             Q_tmp <= not Q_tmp;
26         end if;
27     end if;
28
29 end process;
30
31 Q <= Q_tmp;
32 end behavior;

```

---

**Code 2.4:** TFF.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4
5  -- empty entity section
6  entity ToggleFF_tb is
7  end ToggleFF_tb;
8
9  architecture test of ToggleFF_tb is
10
11  component ToggleFF is
12      port (
13          T, clk, clear : in std_logic;
14          Q              : out std_logic
15      );
16  end component;
17
18  signal clock, clear_dut, t_dut : std_logic;
19  signal q_dut : std_logic;
20
21  begin
22
23  clear_dut<= '0', '1' after 5 ns;
24
25  DUT : ToggleFF port map(t_dut, clock, clear_dut, q_dut);
26
27  CLK_PR : process begin
28      clock <= '0';
29      wait for 10 ns;
30      clock <= '1';
31      wait for 10 ns;
32  end process;
33
34  process
35  begin

```

```

36     T_dut <= '0';
37     wait for 50 ns;
38     T_dut <= '1';
39     wait for 50 ns;
40 end process;
41
42 end test;

```

---

Code 2.5: TFF\_tb.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity hexa_display is
6      port(
7          SW : in unsigned (3 downto 0);
8          HEXA : out std_logic_vector ( 0 to 6)
9      );
10 end hexa_display;
11
12
13 architecture behaviour of hexa_display is
14
15 begin
16     with SW select
17         HEXA <=
18             "0000001" when "0000",
19             "1001111" when "0001",
20             "0010010" when "0010",
21             "0000110" when "0011",
22             "1001100" when "0100",
23             "0100100" when "0101",
24             "0100000" when "0110",
25             "0001111" when "0111",
26             "0000000" when "1000",
27             "0000100" when "1001",
28             "0001000" when "1010",
29             "0000000" when "1011",
30             "0110001" when "1100",
31             "0000001" when "1101",
32             "0110000" when "1110",
33             "0111000" when "1111",
34             "1111111" when others; --empty for undefined values
35 end architecture;

```

---

Code 2.6: hexa\_display.vhd

## Capitolo 3

# 16-bit synchronous counter version 2

### 3.1 Spiegazione teorica

In questo capitolo, ci proponiamo di implementare una nuova versione del contatore descritto al capitolo 2 basata sull'istruzione

$$Q \leq Q + 1$$

e di confrontarne i risultati. Ne segue che il testbench sarà sempre **code 2.2**.

### 3.2 Procedimento

Si semplifica **Code 2.1** optando per una vista architetturale di tipo behavioral, i.e. fornendo solo una descrizione comportamentale.

### 3.3 Risultati


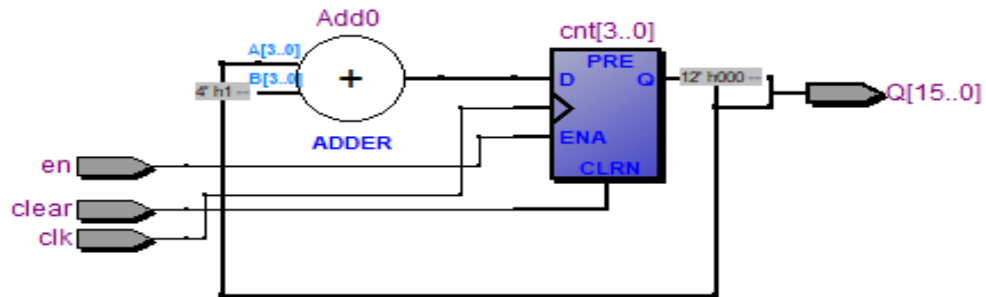


Figura 3.1: RTL viewer 4 bit synch counter v.2

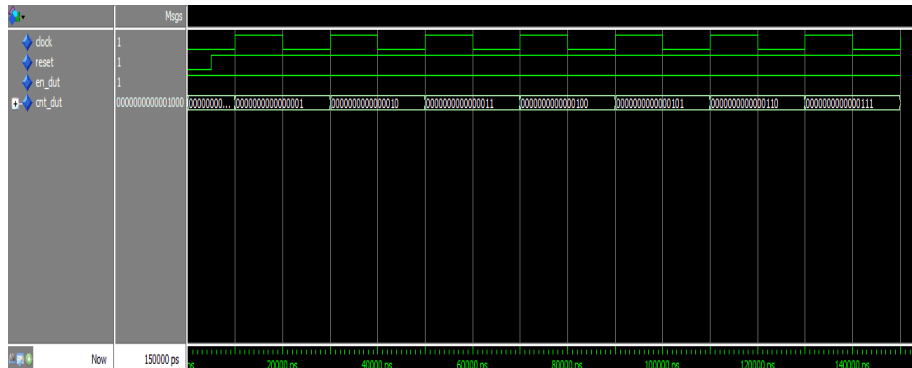

La frequenza massima prodotta dalla time analysis risulta pari a  $f_{max} = 383.6 \text{ MHz}$ , i.e. lievemente più alta della versione descritta nel secondo esercizio. Il numero di elementi è pari a 2 : un sommatore ed un D-FF.

### 3.4 Appendice

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity counter is
6     generic (N : integer := 16);

```

```

7   port(
8       en, clk, clear : in std_logic;
9       Q : buffer unsigned (N-1 downto 0)
10  );
11  end counter;
12
13  architecture behavior of counter is
14
15      begin
16          process(clear, clk) begin
17
18              if (clear='1') then
19                  Q <= (others => '0');
20              elsif clk'event and clk='1' then
21                  if (en='1') then
22                      Q <= Q + 1;
23                  end if;
24              end if;
25
26          end process;
27
28  end architecture;

```

---

**Code 3.1:** counter\_v2.vhd



## Capitolo 4

# Flashing digits from 0 to 9

### 4.1 Spiegazione teorica

Ci proponiamo di realizzare un contatore che pilota un display a 7 segmenti mostrando, incrementalmente, i numeri da 0 a 9 ad intervalli di circa 1 secondo.


### 4.2 Procedimento

Si implementa lo schema a blocchi mostrato in **figura 4.1** il cui funzionamento è descritto di seguito: il contatore più veloce (`fast_count`) detta i tempi di quello più lento (`slow_count`), il quale riceve il segnale di enable solo quando il primo contatore è arrivato a 49999999 ed è resettato. Questa condizione è garantita tramite una cascata tra una port XOR, che opera bitwise su ingressi da 26 bit ed una porta NOR che restituisce 1 solo se ha tutti gli ingressi nulli. Analogamente, il contatore lento è resettato quando è arrivato a 9 tramite la porta AND che preleva l'LSB e l'MSB. L'intervallo di 1 secondo è garantito facendo sì che il clock esponga un fronte di salita ogni 20 ns

$$20\text{ ns} \cdot 50 \times 10^6 = 1\text{ s}$$

come mostrato in **Code 4.2**.


In VHDL si è optato per una descrizione architetturale di tipo comportamentale in due process distinti per i due contatori.

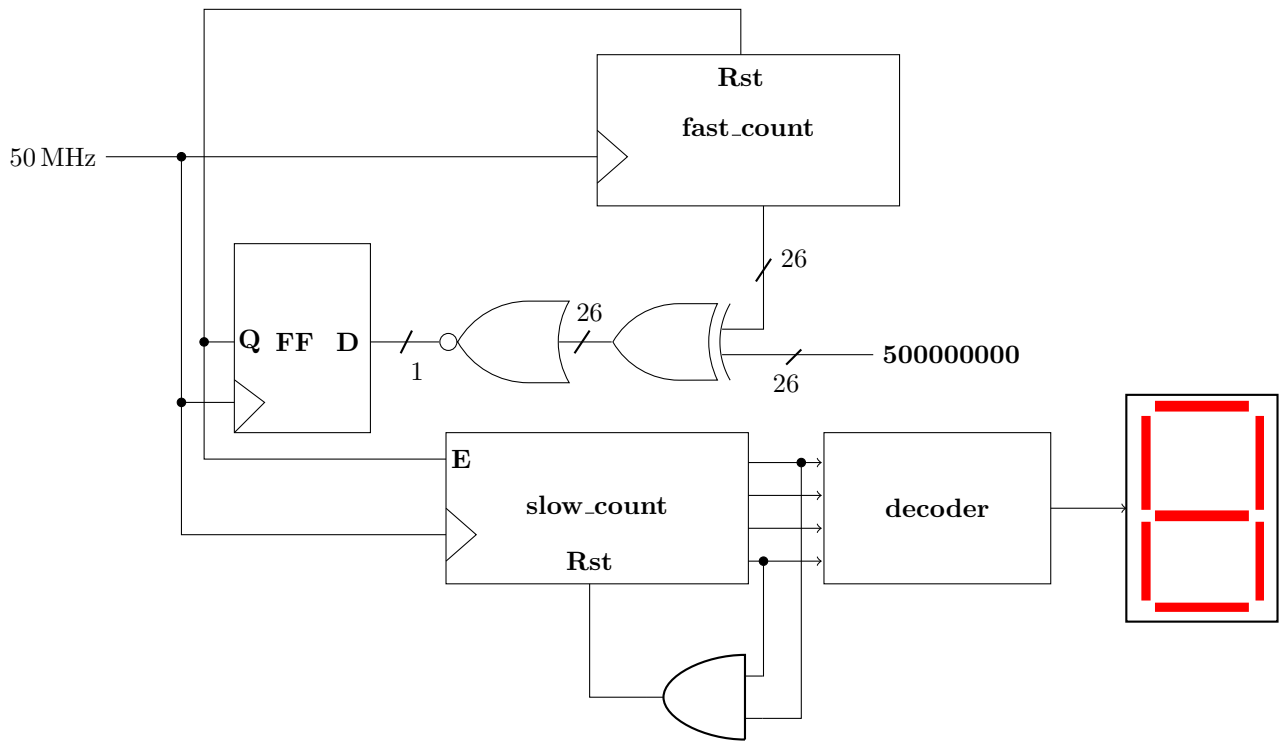


**Figura 4.1:** Block Scheme 0 - 9 counter

### 4.3 Risultati

Di seguito sono mostrati i risultati prodotti dalla simulazione e dalla sintesi. Si osservi che, per poter apprezzare le variazioni del contatore lento, si è limitato il limite superiore del contatore veloce a 500.

 

**Figura 4.2:** wave exercise no. 4

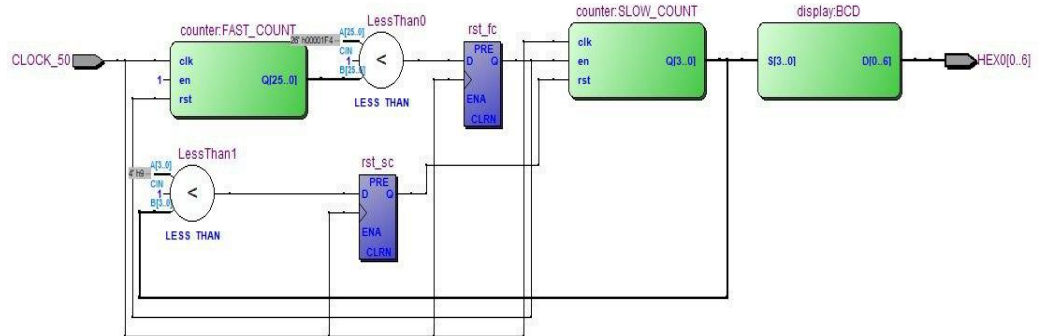

**Figura 4.3:** RTL viewer exercise no. 4

I blocchi di confronto corrispondono alle cascate di porte logiche nello schema a blocchi in **figura 4.1**

## 4.4 Appendice

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5
6 entity flasher0to9 is
7     port(
8         CLOCK_50 : in std_logic;
9         HEX0      : out std_logic_vector(0 to 6)
10    );
11 end flasher0to9;
12
13 architecture Behavioral of flasher0to9 is
14

```

```

15  component counter is
16      generic (N : integer := 16);
17      port(
18          en, clk, rst : in std_logic;
19          Q : buffer unsigned (N-1 downto 0)
20      );
21  end component;
22
23  component hexa_display is
24      port(
25          SW : in unsigned(3 downto 0);
26          HEXA : out std_logic_vector(0 to 6)
27      );
28  end component;
29
30  signal rst_fc, rst_sc, en_sc : std_logic;
31  signal Q_fc : unsigned (25 downto 0); -- output of slow counter
32  signal Q_sc : unsigned (3 downto 0); -- output of fast counter
33  signal FREQ : integer := 500;
34
35  begin
36
37  FC_PROCESS : process (CLOCK_50) begin -- fast counter process
38      if CLOCK_50'event and CLOCK_50 = '1' then
39          if Q_fc >= FREQ then
40              rst_fc <= '1';
41          else
42              rst_fc <= '0';
43          end if;
44      end if;
45  end process;
46
47  SC_PROCESS : process (CLOCK_50) begin -- slow counter process
48      if CLOCK_50'event and CLOCK_50 = '1' then
49          if Q_sc >= 9 then
50              rst_sc <= '1';
51          else
52              rst_sc <= '0';
53          end if;
54      end if;
55  end process;
56
57  FAST_COUNT : counter generic map (26) port map ('1', CLOCK_50, rst_fc
58      , Q_fc );
59
60  SLOW_COUNT : counter generic map (4) port map (rst_fc, CLOCK_50,
61      rst_sc, Q_sc );
62
63  BCD : hexa_display port map (Q_sc, HEX0);
64 end architecture;

```

---

Code 4.1: flasher0to9.vhd

---

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity counter0to9_tb is
5 end entity;
6
7 architecture test of counter0to9_tb is
8     component flasher0to9 is
9         port(
10             CLOCK_50 : in std_logic;
11             HEX0      : out std_logic_vector(0 to 6)
12         );
13     end component;
14
15     signal clk : std_logic;
16     signal bcd, ref : std_logic_vector(6 downto 0);
17     constant Ts : time := 20 ns ;
18
19     begin
20
21         -- one raising edge for each 20 ns block
22         -- after 5e7 edges ,i.e. after 1 sec
23         -- the 7 seg display increases its value
24         CLK_PR: process begin
25             clk <= '1';
26             wait for Ts/2;
27             clk <= '0';
28             wait for Ts/2;
29         end process;
30
31         ref <= "0000001" , -- 0
32         "1001111" after 10 us, -- 1
33         "0010010" after 20 us, -- 2
34         "0000110" after 30 us, -- 3
35         "1001100" after 40 us, -- 4
36         "0100100" after 50 us, -- 5
37         "0100000" after 60 us, -- 6
38         "0001111" after 70 us, -- 7
39         "0000000" after 80 us, -- 8
40         "0000100" after 90 us;
41
42         UUT : flasher0to9 port map (clk, bcd);
43
44     end architecture;
```

---

Code 4.2: flasher0to9\_tb.vhd

## Capitolo 5

# Reaction timer


### 5.1 Spiegazione teorica

In quest'ultimo capitolo, ci focalizzeremo sull'implementazione di un reaction timer tramite dei contatori asincroni in grado di contare gli l'intervallo di tempo tra il reset del circuito e l'attivazione del segnale KEY3. In particolare, il componente counter incrementa il suo valore ad ogni colpo di clock ; 4\_digit\_counter pilota i quattro decoder.

### 5.2 Procedimento

Il componente count\_fast scandisce il passare dei millisecondi. Esso, infatti, riceve il CLOCK\_50 ed incrementa ad ogni colpo di clock il suo valore che viene, poi, comparato come nell'esercizio 4, con il valore 49999, la cui uscita è collegata ai successivi componenti per abilitarne le operazioni col giusto timing (1 ms). Il componente elaps\_timer utilizza un contatore, incrementato ogni ms grazie al segnale di enable proveniente dal fast\_counter. Il suo contenuto viene comparato con quello di SW; se i valori sono uguali, cioè se sono stati aspettati SW ms, allora i quattro decoder vengono attivati tramite 4\_digit\_counter. In particolare, ogni volta che il decoder che conta le unità raggiunge quota 10, viene incrementato il decoder che conta le decine. Analogamente per i restanti due decoder: ogni volta che il precedente counter conta '10', incrementano il numero mostrato sul display. Ognuno dei quattro counter, inoltre, viene resettato quando KEY0 vale zero (in modo da mostrare una sequenza di zeri durante

l'elapsed time) oppure quando il contatore è a quota 10 (in modo da mostrare solo l'unità, '0'). Quando KEY3 è attivato, l'enable del count\_fast vale zero. Viene dunque disabilitato il primo contatore, e di conseguenza tutti gli altri, permettendo uno stato di freeze. Lo schema a blocchi è mostrato in **figura 5.1** (divisa in 2 pagine per questioni grafiche).

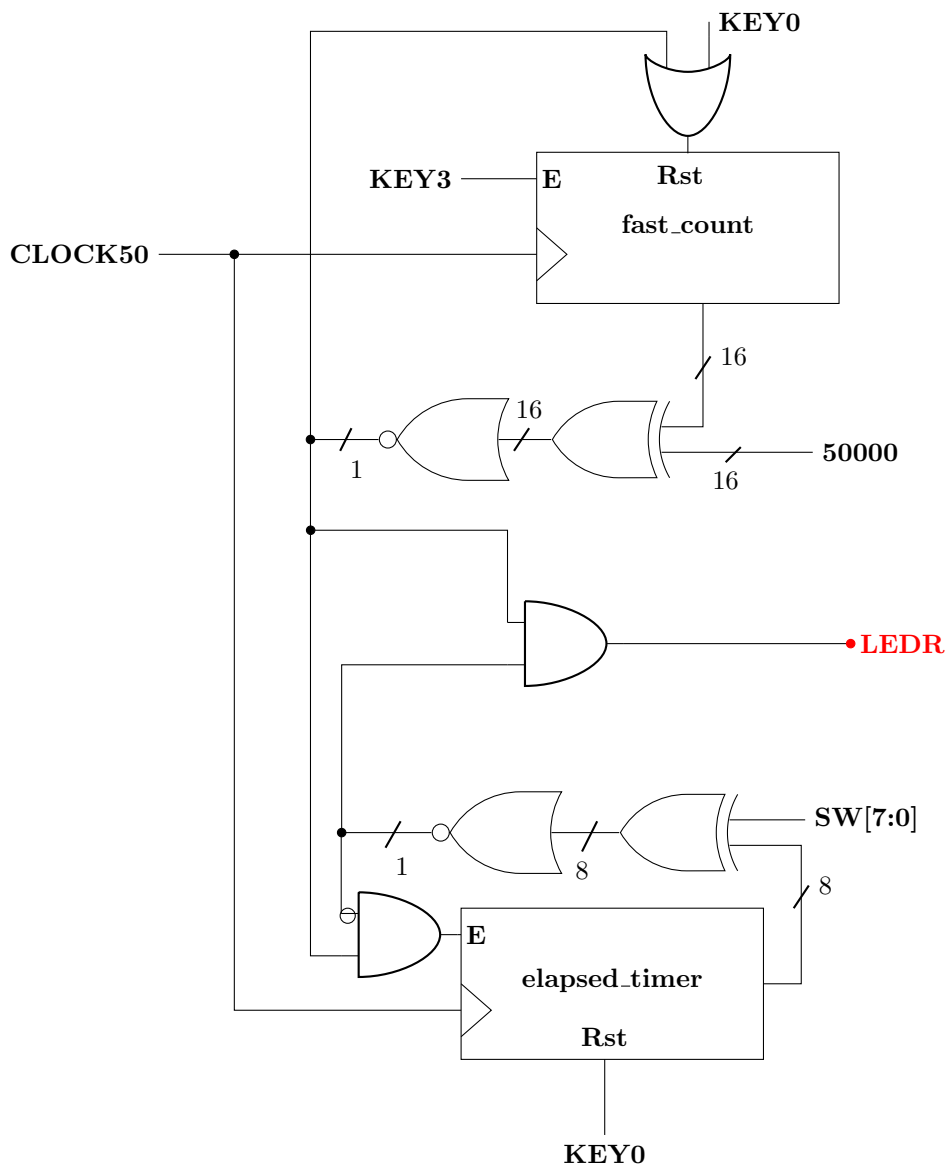

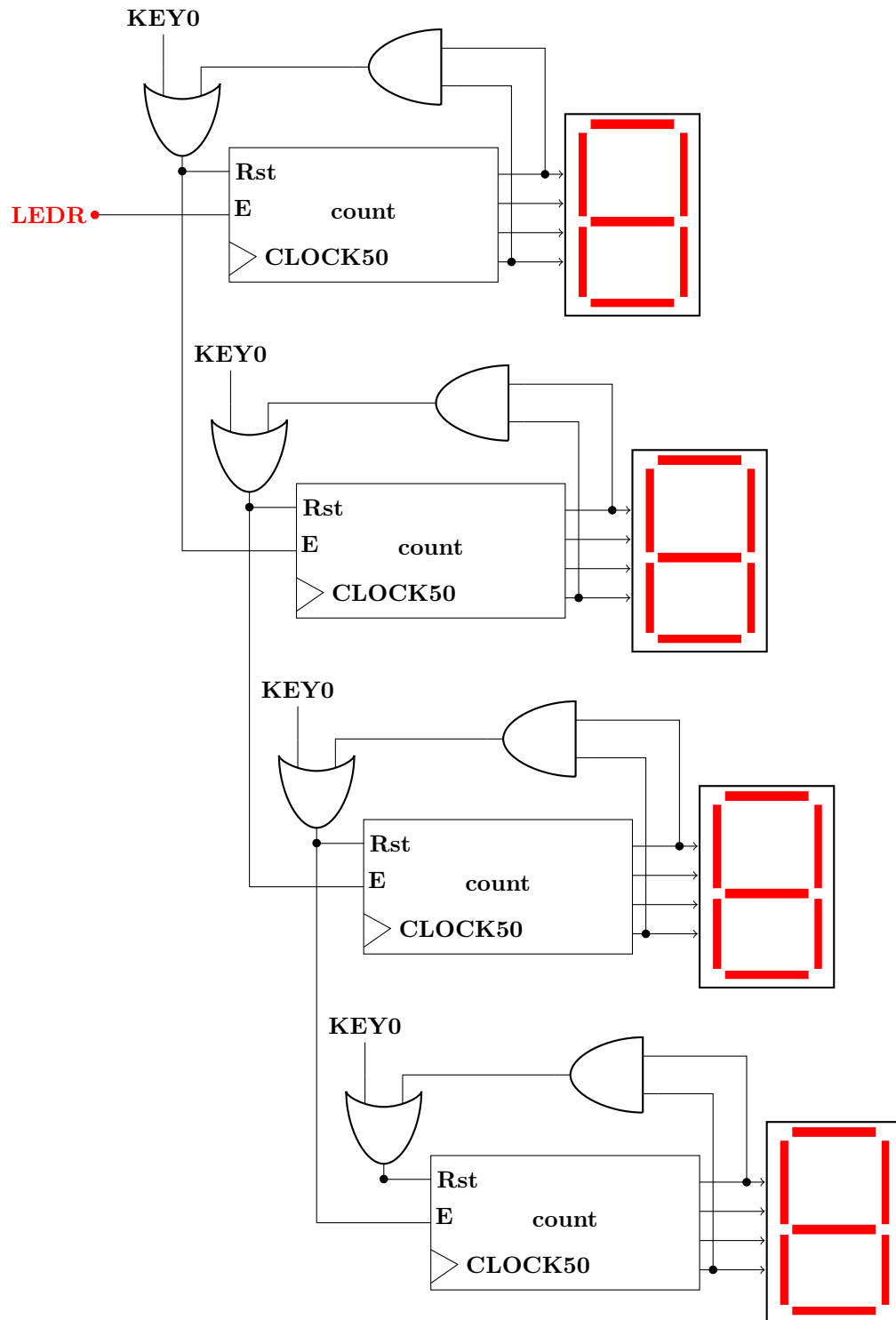


Figura 5.1: Block scheme exercise no. 5



Come nell'esercizio 4, sulle uscite delle porte NOR dovrebbero figurare dei FF di tipo D che sono stati omessi per ragioni grafiche.

## 5.3 Risultati

Si osservi che la wave di seguito riportata presenta un numero di segnali intermedi maggiore rispetto a quelli presenti nel testbench, inseriti soltanto per una più chiara lettura della simulazione. Per le analoghe ragioni descritte al capitolo 4, si è abbassato il limite superiore del contatore veloce.

Dalla sintesi si evince la presenza di un elemento di memoria sull'enable del contatore veloce dovuto ai segnali asincroni KEY0 e KEY1.

 


Figura 5.2: wave exercise no. 5

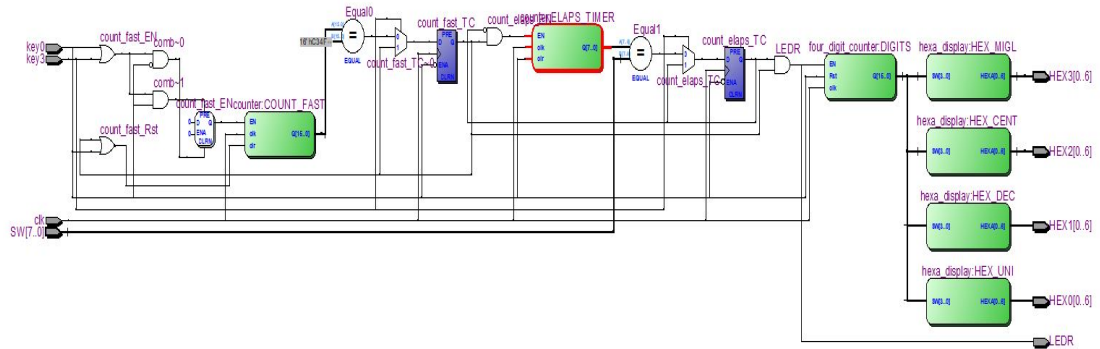


Figura 5.3: RTL viewer timer

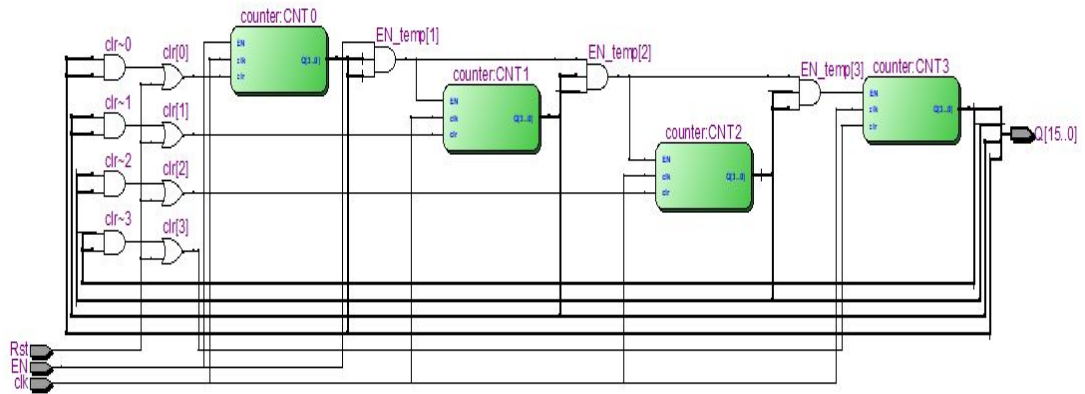


Figura 5.4: RTL viewer decoders

## 5.4 Appendice

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;

```

```

4
5 entity cronometer is
6   port ( clk,key0,key3 : in std_logic;
7         SW : in std_logic_vector (7 downto 0);
8         LEDR : buffer std_logic;
9         HEX0,HEX1,HEX2,HEX3 : out std_logic_vector ( 0 to 6)
10        );
11 end cronometer;
12
13
14 architecture gated of cronometer is
15
16   component four_digit_counter
17     port ( EN, clk, Rst : in std_logic;
18           Q : buffer unsigned (15 downto 0)
19         );
20   end component;
21
22
23
24
25   component counter
26     generic (n : integer := 4);
27     port ( EN, clk, clr : in std_logic;
28           Q : buffer unsigned (n-1 downto 0)
29         );
30   end component;
31
32
33   component hexa_display
34     port(
35       SW : in unsigned (3 downto 0);
36       HEXA : out std_logic_vector ( 0 to 6)
37     );
38   end component;
39
40
41   signal count_fast_TC,count_fast_EN,count_fast_Rst : std_logic;
42   signal count_fast_out : unsigned (15 downto 0);
43
44   signal count_elaps_TC,count_elaps_EN : std_logic;
45   signal count_elaps_out : unsigned (7 downto 0);
46
47   signal Q : unsigned (15 downto 0);
48
49
50 begin
51
52
53   count_elaps_EN <= count_fast_TC and not (count_elaps_TC);

```

```

54  --counts time elapsed before start cronometer
55  ELAPS_TIMER: counter generic map(8)
56      port map
          (count_elaps_EN,clk,KEY0,count_elaps_out);
57
58
59  count_fast_Rst <= KEY0 or count_fast_TC;
60  --counts from 0 to 49999 at 50Mhz (1 ms per cycle)
61  COUNT_FAST: counter generic map(16)
62      port map
          (count_fast_EN,clk,count_fast_Rst,count_fast_out);
63
64  --lits when elapsed timer has finished and 1 ms is elapsed
65  LEDR <= count_fast_TC and count_elaps_TC;
66
67
68
69  DIGITS: four_digit_counter port map (LEDR,clk,KEY0,Q);
70
71
72
73  HEX_UNI: hexa_display port map( Q(3 downto 0), HEX0 );
74  HEX_DEC: hexa_display port map( Q(7 downto 4), HEX1 );
75  HEX_CENT: hexa_display port map( Q(11 downto 8), HEX2 );
76  HEX_MIGL: hexa_display port map( Q(15 downto 12), HEX3 );
77
78
79  Async_CONTR:process (clk,key0,key3)
80      begin
81
82          --async reset
83          if key0 = '1' then
84              count_fast_EN <= '1';
85
86          --async freeze
87          elsif key3 = '1' then
88              count_fast_EN <= '0';
89
90          --sync evaluation of TCs
91          elsif clk'event and clk = '1' then
92
93              if count_fast_out = to_unsigned(49999,16) then
94                  count_fast_TC <= '1';
95              else
96                  count_fast_TC <= '0';
97              end if;
98
99
100         if count_elaps_out = unsigned(SW)then
101             count_elaps_TC <= '1';

```

```

102         else
103             count_elaps_TC <= '0';
104         end if;
105
106     end if;
107
108 end process;
109
110
111
112 end architecture;

```

---

**Code 5.1:** cronometer.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity cronometer_tb is
6
7  end cronometer_tb;
8
9
10 architecture gate of cronometer_tb is
11
12
13
14     component cronometer
15         port ( clk,key0,key3 : in std_logic;
16               SW : in std_logic_vector (7 downto 0);
17               LEDR : buffer std_logic;
18               HEX0,HEX1,HEX2,HEX3 : out std_logic_vector ( 0 to 6)
19             );
20     end component;
21
22
23
24     signal clk, key0, key3,LEDR : std_logic;
25     signal HEX0_dut,HEX1_dut,HEX2_dut,HEX3_dut : std_logic_vector (0 to 6);
26     signal HEX0_dut_dec,HEX1_dut_dec,HEX2_dut_dec,HEX3_dut_dec : integer;
27
28
29
30 begin
31
32     CLK_GEN: process
33     begin
34
35         clk <= '0','1' after 5 ps;

```

```

36
37     wait for 10 ps;
38
39 end process CLK_GEN;
40
41
42
43 key0 <= '1', '0' after 1 ps, '1' after 5621 ps, '0' after 5622 ps;
44 key3 <= '0', '1' after 5551 ps, '0' after 5552 ps;
45
46
47
48
49 COUN: cronometer port map (clk, key0, key3, "00000011", ledr,
50                             HEX0_dut, HEX1_dut, HEX2_dut, HEX3_dut);
51
52
53 with HEX0_dut select
54     HEX0_dut_dec <=
55     0 when "0000001",
56     1 when "1001111",
57     2 when "0010010",
58     3 when "0000110",
59     4 when "1001100",
60     5 when "0100100",
61     6 when "0100000",
62     7 when "0001111",
63     8 when "0000000",
64     9 when "0000100",
65     10 when others;
66
67 with HEX1_dut select
68     HEX1_dut_dec <=
69     0 when "0000001",
70     1 when "1001111",
71     2 when "0010010",
72     3 when "0000110",
73     4 when "1001100",
74     5 when "0100100",
75     6 when "0100000",
76     7 when "0001111",
77     8 when "0000000",
78     9 when "0000100",
79     10 when others;
80
81 with HEX2_dut select
82     HEX2_dut_dec <=
83     0 when "0000001",
84     1 when "1001111",
85     2 when "0010010",

```

```

86     3 when "0000110",
87     4 when "1001100",
88     5 when "0100100",
89     6 when "0100000",
90     7 when "0001111",
91     8 when "0000000",
92     9 when "0000100",
93    10 when others;
94
95    with HEX3_dut select
96        HEX3_dut_dec <=
97        0 when "0000001",
98        1 when "1001111",
99        2 when "0010010",
100       3 when "0000110",
101       4 when "1001100",
102       5 when "0100100",
103       6 when "0100000",
104       7 when "0001111",
105       8 when "0000000",
106       9 when "0000100",
107      10 when others;
108
109
110
111 end architecture;

```

---

**Code 5.2:** cronometer\_tb.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  --it use 4 counter to count from 0 to 9999 on 16 bit
6
7  entity four_digit_counter is
8      port ( EN, clk, Rst : in std_logic;
9            Q : buffer unsigned (15 downto 0)
10         );
11  end four_digit_counter;
12
13  architecture gated of four_digit_counter is
14
15      component counter
16          generic (n : integer := 4);
17          port ( EN, clk, clr : in std_logic;
18                Q : buffer unsigned (n-1 downto 0)
19             );
20  end component;

```

```

21
22
23     signal clr ,EN_temp: std_logic_vector (3 downto 0);
24
25 begin
26
27     EN_temp(0) <= EN;
28     clr(0) <= Rst or (Q(3) and Q(1));
29     CNT0: counter port map ( EN_temp(0),clk,clr(0),Q(3 downto 0));
30
31     EN_temp(1) <= Q(3) and Q(0) and EN_temp(0);
32     clr(1) <= Rst or (Q(7) and Q(5));
33     CNT1: counter port map ( EN_temp(1),clk,clr(1),Q(7 downto 4));
34
35     EN_temp(2) <= Q(7) and Q(4)and EN_temp(1);
36     clr(2) <= Rst or (Q(11) and Q(9));
37     CNT2: counter port map ( EN_temp(2),clk,clr(2),Q(11 downto 8));
38
39     EN_temp(3) <= Q(11) and Q(8) and EN_temp(2);
40     clr(3) <= Rst or (Q(15) and Q(13));
41     CNT3: counter port map ( EN_temp(3),clk,clr(3),Q(15 downto 12));
42
43 end architecture;

```

---

**Code 5.3:** 4\_digit\_counter.vhd

---

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity four_digit_counter_tb is
6
7  end four_digit_counter_tb;
8
9
10 architecture gate of four_digit_counter_tb is
11
12     component four_digit_counter
13         port ( EN, clk, Rst : in std_logic;
14               Q : buffer unsigned (15 downto 0)
15             );
16     end component;
17
18     signal EN, clk, Rst : std_logic;
19     signal Q_un,Q_dec,Q_cent,Q_migl : unsigned (3 downto 0);
20     signal Q_dut : unsigned (15 downto 0);
21
22
23

```



```

24 begin
25
26     CLK_GEN: process
27     begin
28
29         clk <= '0','1' after 5 ps;
30
31         wait for 10 ps;
32
33     end process CLK_GEN;
34
35
36
37     EN <= '1', '0' after 100 ps, '1' after 111 s;
38     Rst <= '1', '0' after 1 ps;
39     -- Q_dut <= Q_migl & Q_cent & Q_dec & Q_un;
40
41
42     COUNT: four_digit_counter port map (EN,clk,Rst,Q_dut);
43     Q_un <= Q_dut (3 downto 0);
44     Q_dec <= Q_dut (7 downto 4);
45     Q_cent <= Q_dut (11 downto 8);
46     Q_migl <= Q_dut (15 downto 12);
47 end architecture;

```

---

**Code 5.4:** 4\_digit\_counter\_tb.vhd